

Circuits logiques

Première NSI Lycée du Parc

Table des matières

Crédits	1
Préambule	1
1 Portes logiques	2
1.1 Le transistor porte logique de base	2
1.2 D'autres portes logiques	3
1.2.1 Transistors en série ou en parallèle	3
1.2.2 Portes logiques et fonctions logiques élémentaires	4
2 Fonctions booléennes	7
2.1 Fonctions booléennes	7
2.2 Dresser la table de vérité d'une fonction booléenne	9
2.3 Expression d'une fonction booléenne à partir de sa table de vérité	9
2.4 Simplification d'expressions booléennes	9
3 Circuits combinatoires	9
3.1 Demi-additionneur et additionneur 1 bit	9
3.2 Décodeur avec 2 bits d'entrées	9

Crédits

Ce cours est largement inspiré du chapitre 22 du manuel NSI de la collection Tortue chez Ellipsen auteurs : Ballabonski, Conchon, Filliatre, N'Guyen.


Préambule

Les circuits d'un ordinateur manipulent uniquement des 0 ou des 1 représentés en interne par des tensions hautes ou basses. Les premiers ordinateurs construits dans la période 1945-1950 sont basés sur une technologie de tube à vide ou tube électrique. En 1947, aux laboratoires Bell, [Shockley, Bardeen et Brattain](#) inventent le **transistor** au *germanium* un petit composant électronique qui se comporte comme un interrupteur. Les transistors, plus petits et dissipant moins de chaleur, vont supplanter les tubes électriques : en 1954 le *germanium* est remplacé par le *silicium*, en 1955 apparaissent les premiers ordinateurs entièrement transistorisés, en 1960 le transistor à effet de champ permet l'intégration de dizaines de composants dans un centimètre carré. Les transistors sont ensuite directement gravés dans une plaque de *silicium* constituant un **circuit intégré**. En 1965 Gordon Moore futur directeur d'Intel énonce la [loi empirique](#) portant son nom qui fixe une feuille de route à l'industrie des microprocesseurs : le doublement de la densité d'intégration des transistors tous les deux ans. Cette loi s'est vérifiée jusqu'à présent avec une finesse de gravure d'environ 5 nanomètres en 2020. Le [graphique](#) ci-dessous représente le nombre de transistors par circuit intégré.

Our World
in Data

Licensed under [CC-BY-SA](#) by the author Max Roser.

1.1 Le transistor porte logique de base

 

Une **fonction logique** prend un ou plusieurs bits en entrée et retourne un ou plusieurs bits en sortie. Une **table logique** représente toutes les sorties produites par une fonction logique pour toutes les entrées possibles.

Fichier de test Logisim : transistor.circ.


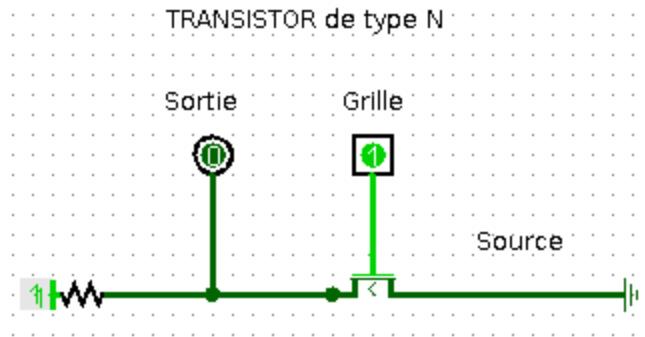
 


Table 1: Table logique d'une porte NON

A	B = NON(A)
0	1
1	0

 Il existe deux conventions de représentation symbolique des portes logiques, une européenne et une américaine.



1.2 D'autres portes logiques

1.2.1 Transistors en série ou en parallèle



Exercice 1

On donne ci-dessous les représentations de deux portes logiques :

- La **porte NAND** constituée de deux transistors en série
- La **porte NOR** constituée de deux transistors en parallèle

Chacune de ces portes logiques comportent deux bits d'entrée : A pour la grille du transistor 1 et B pour la grille du transistor 2 et un bit de sortie.

Compléter leurs tables logiques.


Vérifier avec [Logisim](#) et les fichiers [porte_NAND.circ](#) et [porte_NOR.circ](#).

A	B	NAND(A, B)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	


A	B	NOR(A, B)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Voici les représentations symboliques des portes logiques NAND et NOR :


Porte NAND européenne

 


Porte NAND américaine

 

Porte NOR européenne

 

Porte NOR américaine

 


1.2.2 Portes logiques et fonctions logiques élémentaires



Exercice 2


Fichier de test Logisim : [exercice2.circ](#).

 1. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle porte logique peut-on ainsi représenter ?



A	B = f(A)
0	
1	

 2. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle fonction logique correspond à cette porte logique ?




A	B	$C = g(A, B)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



Exercice 3


Fichier de test Logisim : [exercice3.circ](#).

 1. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle porte logique peut-on ainsi représenter ?



A	$B = f(A)$
0	
1	

 2. Compléter la table logique de la porte logique représentée par le circuit ci-dessous. Quelle fonction logique correspond à cette porte logique ?




A	B	$C = g(A, B)$
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Voici les représentations symboliques des portes logiques AND et OR :


Porte AND européenne



Porte AND américaine

 

Porte OR européenne

 

Porte OR américaine



Exercice 4

1. Construire un circuit représentant une porte OR uniquement avec des portes NOR.
2. Construire un circuit représentant une porte AND uniquement avec des portes NAND.

Ainsi chacune des portes, NAND ou OR permet de construire les portes NOT, OR, AND. Toute porte logique pouvant logique pouvant s'exprimer à l'aide de ces trois portes, les portes NAND et OR sont dites *universelles*.

2 Fonctions booléennes

2.1 Fonctions booléennes



Définition 2

- Un **booléen** est un type de données pouvant prendre deux valeurs **True** (Vrai) ou **False** (Faux) qu'on représente numériquement par un **bit** de valeur 1 pour **True** ou 0 pour **False**. Electroniquement, les valeurs 1 et 0 se traduisent respectivement par des tensions haute ou basse.
- Une **fonction booléenne** f associe un booléen à un ou plusieurs booléens.
- Une **fonction booléenne** avec n arguments est définie sur un ensemble $\{0;1\}^n$ à 2^n valeurs et prend ses valeurs dans $\{0;1\}$ qui a 2 éléments. On peut recenser les 2^n évaluations d'une fonction booléenne à n arguments dans une **table de vérité** qui la définit entièrement. Il existe 2^{2^n} fonctions booléennes à n arguments.
- Une **porte logique** est la représentation sous forme de circuit d'une fonction booléenne et sa **table logique** est la **table de vérité** de cette fonction.



Exercice 5

1. Compléter la fonction Python ci-dessous pour qu'elle affiche la table de vérité d'une fonction booléenne à deux entrées. Expliquer le rôle de la fonction `int`.

```
def table_verite_2bits(fonction):  
    print('{:~10}|{:~10}|{:~15}|'.format('a','b',fonction.__name__+'(a,b)'))  
    for a in .....:  
        for b in .....:  
            print('{:~10}|{:~10}|{:~15}|'.format(....., .....,  
                                                int(fonctionbool(a,b))))
```

1. Vérifier que les tables de vérité affichées pour les fonctions `bool.__or__`, `bool.__and__` et `bool.__not__` sont correctes.

```
In [4]: table_verite_2bits(bool.__or__)  
|   a   |   b   |  __or__(a,b) |  
|   1   |   1   |             1 |  
|   1   |   0   |             1 |  
|   0   |   1   |             1 |  
|   0   |   0   |             0 |
```



Propriété 1

On peut exprimer toute fonction booléenne à l'aide de trois fonctions booléennes élémentaires :

- La *négation* de x est une fonction à 1 bit d'entrée (unaire) notée $\neg x$ ou \bar{x} .
Si x est un booléen, sa *négation* est `not x` en Python.

x	$\neg x$
0	1
1	0

- La *conjonction* de x et y est une fonction à 2 bits d'entrée (binaire) notée $x \wedge y$ ou $x.y$.
Si x et y sont des booléens, leur *conjonction* est `x and y` en Python.

x	y	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- La *disjonction* de x et y est une fonction à 2 bits d'entrée (binaire) notée $x \vee y$ ou $x + y$.
Si x et y sont des booléens, leur *disjonction* est `x or y` en Python.

x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Propriété 2

- Les fonctions booléennes élémentaires respectent un certain nombre de règles qui permettent de simplifier les expressions booléennes complexes :
 - opérateur involutif* : $\neg(\neg x) = x$ et $\overline{\overline{x}} = x$
 - élément neutre* : $1 \wedge x = x$ et $1.x = x$ ou $0 \vee x = x$ et $0 + x = x$
 - élément absorbant* : $0 \wedge x = 0$ et $0.x = 0$ ou $1 \vee x = x$ et $1 + x = 1$
 - idempotence* : $x \wedge x = x$ et $x.x = x$ ou $x \vee x = x$ et $x + x = x$
 - complément* : $x \wedge (\neg x) = 0$ et $x.(\overline{x}) = 0$ ou $x \vee (\neg x) = 1$ et $x + \overline{x} = 1$
 - commutativité* : $x \wedge y = y \wedge x$ et $x.y = y.x$ ou $x \vee y = y \vee x$ et $x + y = y + x$
 - associativité* : $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ et $x.(y.z) = (x.y).z$ ou $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ et $x + (y + z) = (x + y) + z$
 - distributivité* : $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ et $x.(y + z) = x.y + x.z$ ou $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ et $x + (y.z) = (x + y).(x + z)$
 - loi de Morgan* : $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$ et $\overline{x.y} = \overline{x} + \overline{y}$ ou $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$ et $\overline{x + y} = \overline{x}.\overline{y}$
- Les fonctions booléennes élémentaire respectent des règles de priorité : la *négation* est prioritaire sur la *conjonction* qui est prioritaire sur la *disjonction*.
Il est recommandé de mettre des parenthèses plutôt que d'appliquer les règles de priorité dans l'écriture des expressions booléennes.



Exercice 6

Démontrer dans chaque cas l'égalité des expressions booléennes en utilisant les deux méthodes suivantes :

- **Méthode 1** : en comparant les tables de vérité des deux expressions booléennes ;
- **Méthode 2** : en utilisant les règles de simplification de la propriété 2.

1. $x + x.y = x$
2. $x + \bar{x}.y = x + y$
3. $x.z + \bar{x}.y + y.z = x.z + \bar{x}.y$
4. $y.(x + \bar{y}) = \bar{x} + \bar{y}$
5. $x.(\bar{x} + \bar{y}).(x + y) = x.\bar{y}$



Exercice 7

On considère la fonction booléenne dont la table de vérité est :

x	y	$f(x, y)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1. Exprimer chacune des lignes où la fonction prend la valeur 1 comme la *conjonction* des entrées en remplaçant chaque 1 par la variable qu'il représente et chaque 0 par la négation de la variable. Par exemple le 1 de la deuxième ligne s'écrit $\bar{x}.y$.
2. On peut alors écrire $f(x, y)$ comme la *disjonction* des *formes conjonctives* obtenues à la question précédente. En déduire une expression booléenne de $f(x, y)$.
3. Ouvrir le logiciel [Logisim](#) et construire une porte logique représentant cette fonction booléenne.
4. Cette fonction s'appelle OU EXCLUSIF ou XOR. Ce nom vous paraît-il bien choisi ?

2.2 Dresser la table de vérité d'une fonction booléenne

2.3 Expression d'une fonction booléenne à partir de sa table de vérité

2.4 Simplification d'expressions booléennes

3 Circuits combinatoires

3.1 Demi-additionneur et additionneur 1 bit

3.2 Décodeur avec 2 bits d'entrées